
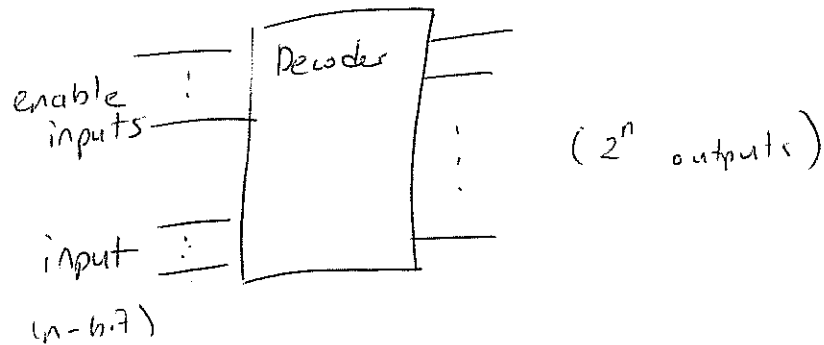


EECS 281, February 12, 2015

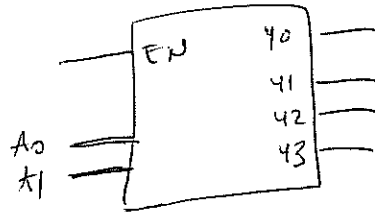

e.g.




EN	A1	A0	y3	y2	y1	y0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Example: using only a  $3 \times 8$  decoder and two OR gates, implement the following functions:

$$S = \sum_{x,y,z} (1, 2, 4, 7) \rightarrow \begin{array}{ccc} x & y & z \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$


$$C = \sum_{x,y,z} (3, 5, 6, 7)$$

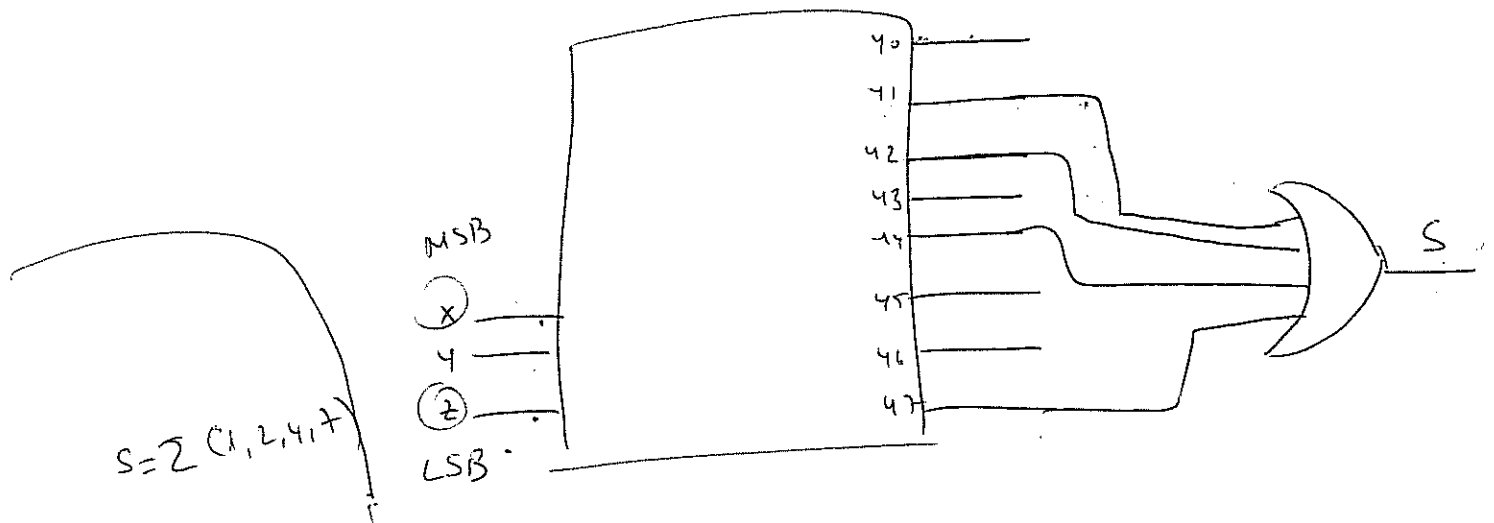

Row	x	y	z	S	C
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

$$S = \overline{x} \overline{y} z + \overline{x} y \overline{z} + x \overline{y} \overline{z} + x y z$$

$$C = \sum_{x,y,z} (3, 5, 6, 7)$$

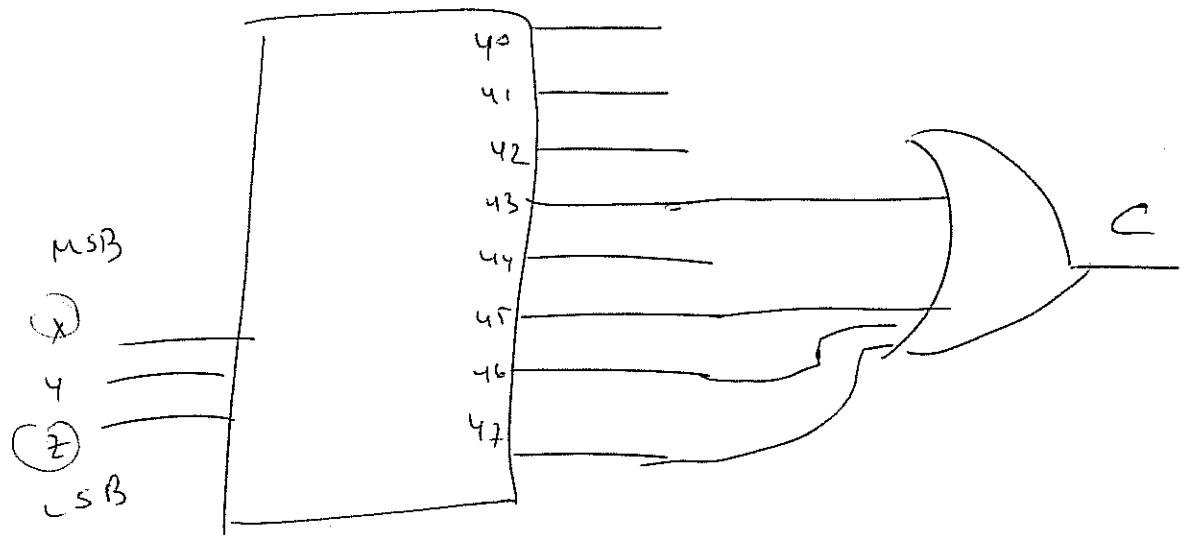

Example:  $F = x'y'z + xz'$

$$xz'$$

x	y	z
1	0	0
1	1	0

	x	y	z	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0


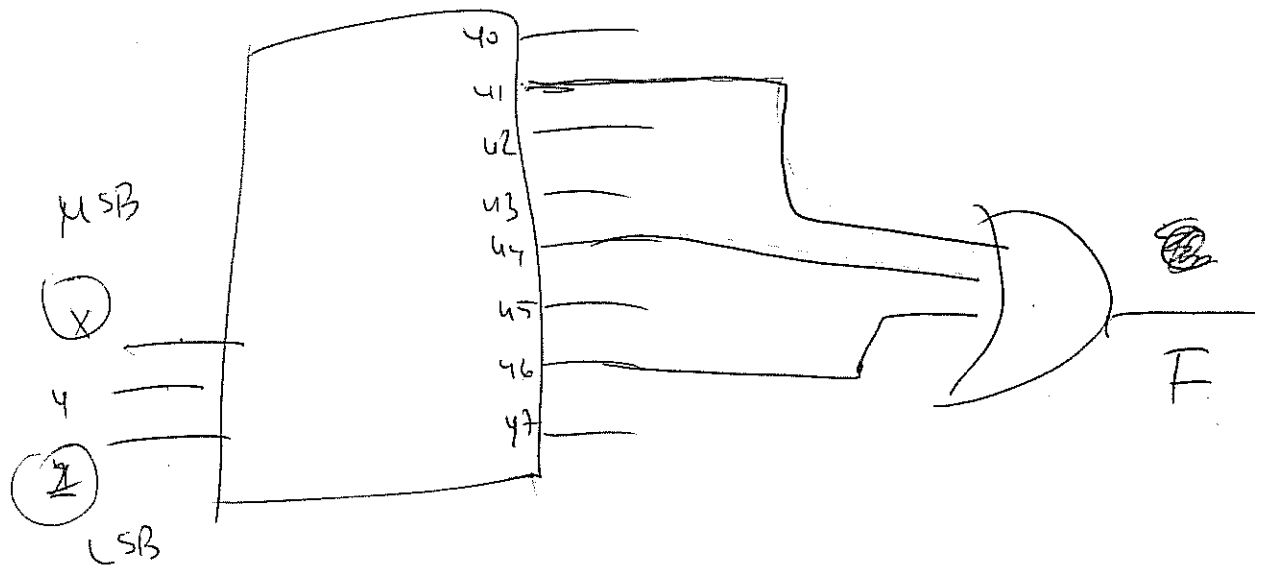
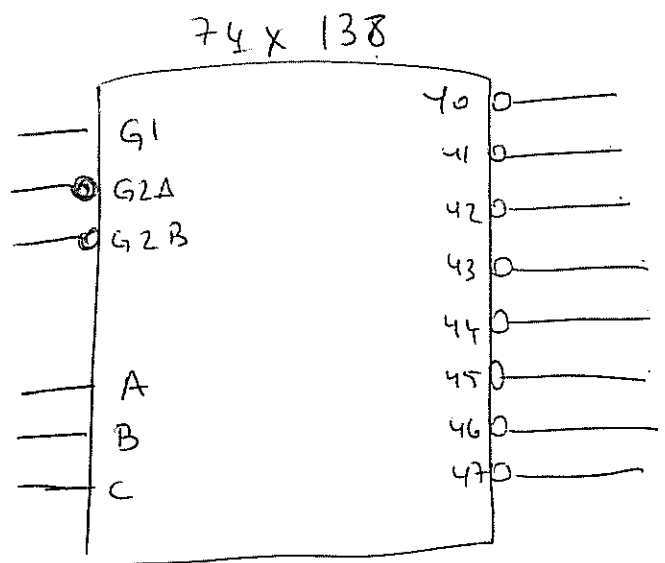


Fig.

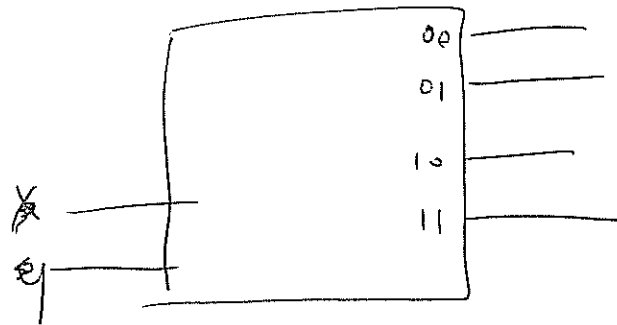

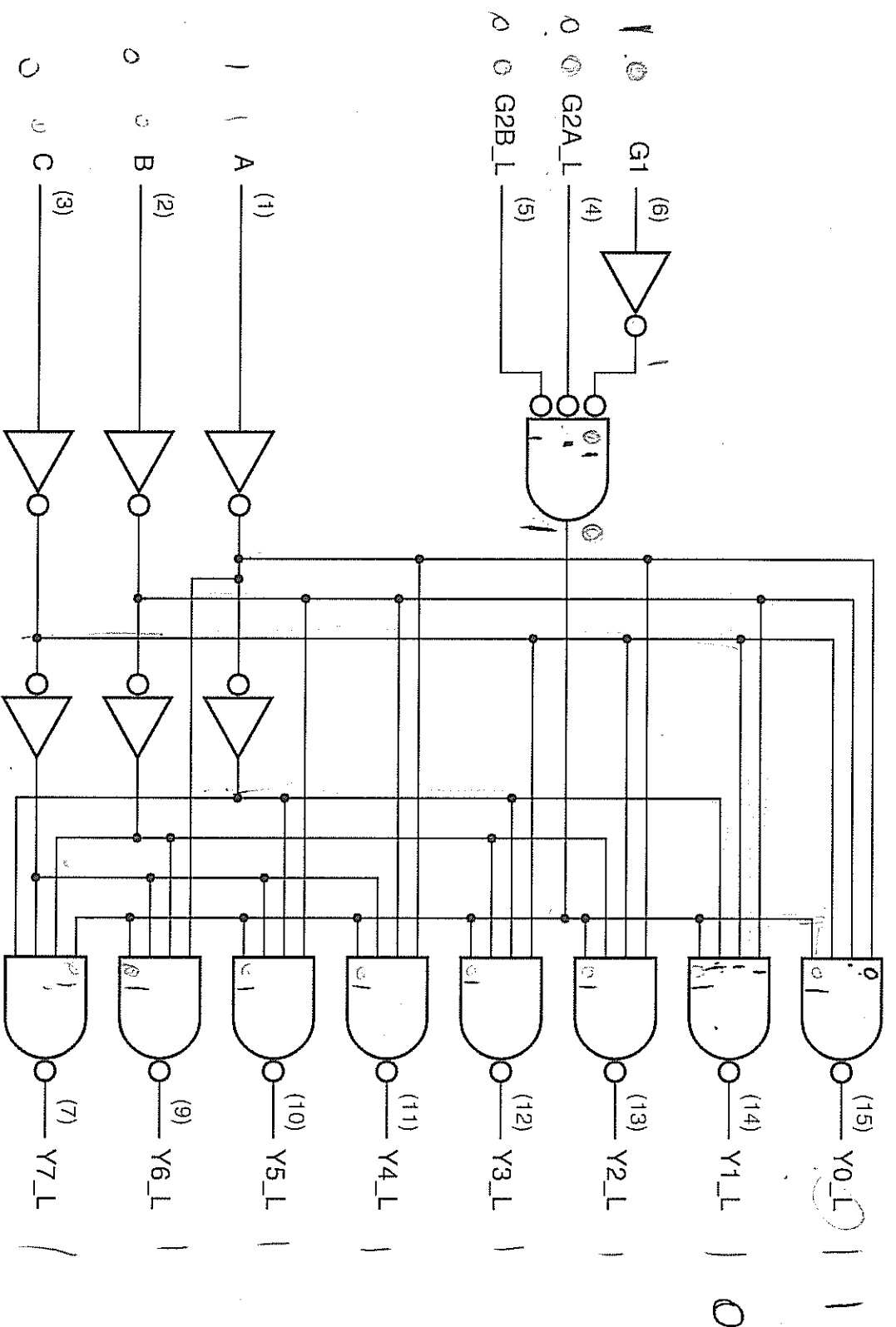


Figure 6-35

Logic diagram for the 74x138 3-to-8 decoder


A signal is said to be asserted when it is at its active level.

Active level:  $\rightarrow$  active high : if the signal performs the named action or denotes named condition when it is HIGH/1.  
 $\searrow$   
active low:

Example: Five 2x4 decoders with one active high enable sign  
Implement 4x16 decoder.


FIVE 2x4 DECODERS WITH ONE ACTIVE HIGH  
ENABLE SIGNAL, ASSUME ACTIVE  
HIGH OUTPUTS.

4x16 DECODER.

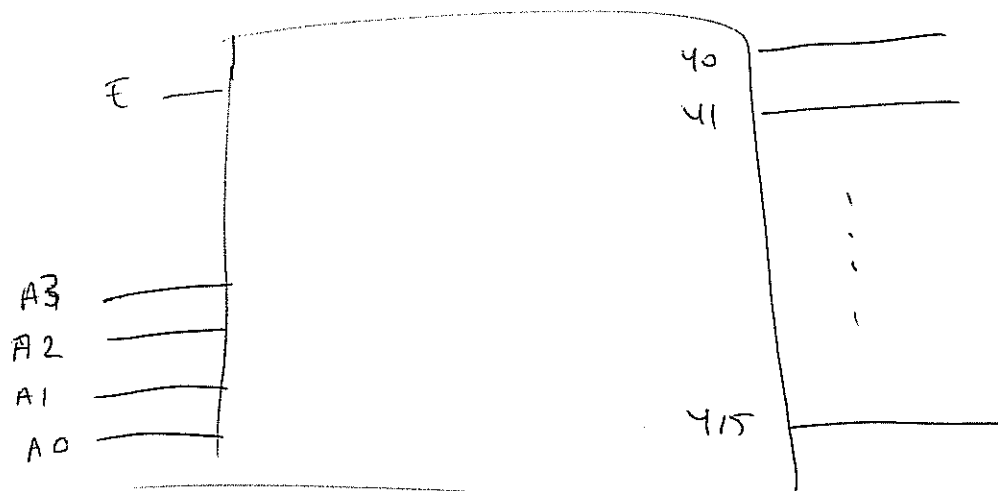

A3 A2 A1 A0      y0   y1   y2   ...   y15

0	0	0	0	1	0	0	...	0
0	0	0	0	0	1	0	...	0
0	0	1	0					
0	0	1	1					
0	1	0	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
0	1	1	1					
1	0	0	0					
1	0	0	1					
1	0	1	0					
1	0	1	1					
1	1	0	0					
1	1	0	1					
1	1	1	0					
1	1	1	1	0	...	0		1

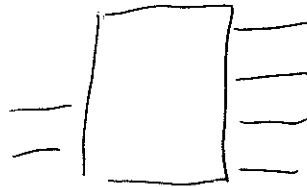

$$0011 = 3$$

$$1010 = 10$$

