

D) $R_1 = 50 \Omega$ $R_2 = 54 \Omega$ $R_3 = 26 \Omega$ $R_4 = 76 \Omega$ $R_5 = 44 \Omega$ $R_6 = 35 \Omega$ $R_7 = 88 \Omega$ $R_8 = 92 \Omega$

$$R_T = \left[\left((R_3^{-1} + R_5^{-1})^{-1} + R_2 + R_4 \right)^{-1} + \left((R_7^{-1} + R_6^{-1})^{-1} + R_8 + R_1 \right)^{-1} \right]^{-1}$$

$$= 78.00 \Omega$$

$$V = IR \rightarrow I = \frac{V}{R_T} = \frac{0.2}{78} = 2.56 \text{ mA}$$

$$R_L = 167 \Omega \quad I_L = \frac{V}{R_L} = 0.0012 \text{ A}$$

$$R_R = 146.3 \Omega \quad I_R = \frac{V}{R_R} = 0.00136 \text{ A}$$

$$V_L = IR = 0.00136 (24) = 0.07 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = \frac{V}{R} = \frac{0.07}{120} = 0.00058 \text{ A}$$

$$V_S = I_{R_L} R_S = 0.00058 (44) = 0.026 \text{ V}$$

$$V_S = 0.026 \text{ V}$$

$$V_1 = IR = 0.0012 (50) = 0.06 \text{ V}$$

$$V_R = 0.0012 (92) = 0.1104 \text{ V}$$

$$V_R = 0.1104 \text{ V}$$

$$V_7 = 1.2 - V_1 - V_R = 0.0296 \text{ V}$$

$$V_7 = 0.0296 \text{ V}$$

I can't find my source of error. My answers seem correct because my math has been checked and agree with Kirchhoff's voltage and current law. Does my answer stem from rounding error? After looking at the answer, it seems I calculated resistance wrong perhaps.

E) $R_1 = 65 \text{ k}\Omega$ $R_T = 118.12 \text{ k}\Omega$ $I_T = I_2 + I_3 + I_8$

$$R_2 = 60 \text{ k}\Omega \quad V_T = I_T R_T = 4.75 (118.12) = 561 \text{ V}$$

$$R_3 = 85 \text{ k}\Omega \quad I_T = 4.75 \text{ mA}$$

$$R_4 = 94 \text{ k}\Omega \quad I_2 = \frac{R_4}{R_2 + R_4} (I_T) = 3.18 \text{ mA}$$

$$R_5 = 13 \text{ k}\Omega \quad I_3 = \frac{R_1}{R_3 + R_1} (I_T - I_2) = 0.502 \text{ mA}$$

$$R_6 = 83 \text{ k}\Omega \quad I_R = \frac{R_3}{R_3 + R_6} (I_T - I_2) = 1.07 \text{ mA}$$

$$R_7 = 44 \text{ k}\Omega \quad I_C = \frac{R_5}{R_7 + R_6} (I_T - I_2 - I_3) = 0.390 \text{ mA}$$

$$R_8 = 11 \text{ k}\Omega$$

Jacob Alspaw
jaa134

ENGR 210 HW6

A) $R_1 = 18 \Omega$ $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 18 + 66 + 57 + 37 + 33$
 $R_2 = 66 \Omega$ $= 211 \Omega$
 $R_3 = 57 \Omega$ $I = \frac{V}{R_T} = \frac{7}{211} = 0.03 \text{ A}$
 $R_4 = 37 \Omega$
 $R_5 = 33 \Omega$ $V = IR$

$$V_1 = 18(.03) = 0.6 \text{ V}$$

$$V_3 = 57(.03) = 1.9 \text{ V}$$

$$V_5 = 33(.03) = 1.1 \text{ V}$$

B) $R_1 = 7.6 \text{ k}\Omega$ $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = (7.6 + 9.7 + 6.9 + 3.1 + 4.6) \times 10^3$
 $R_2 = 9.7 \text{ k}\Omega$ $= 31.9 \text{ k}\Omega$
 $R_3 = 6.9 \text{ k}\Omega$ $V_3 = IR_3 \rightarrow I = \frac{V_3}{R_3} = \frac{3.45}{6,900} = 0.0005 \text{ A}$
 $R_4 = 3.1 \text{ k}\Omega$ $V_1 = IR_T = (0.0005)(31,900) = 15.95 \text{ V}$
 $R_5 = 4.6 \text{ k}\Omega$ $V_3 = 15.95 \text{ V}$

C) $R_1 = 5.2 \text{ k}\Omega$ $R_T = (R_1^{-1} + R_2^{-1} + R_3^{-1} + R_4^{-1} + R_5^{-1})^{-1} = 0.74 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 3.6 \text{ k}\Omega$
 $R_3 = 1.6 \text{ k}\Omega$ $V = IR = 740(0.2) = 149 \text{ V}$
 $R_4 = 7.2 \text{ k}\Omega$ $I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{149}{3,600} = 0.041 \text{ A}$
 $R_5 = 8.1 \text{ k}\Omega$ $I_4 = \frac{V}{R_4} = \frac{149}{7,200} = 0.020 \text{ A}$